

低 EMI 接线图 - 本线路适用于 AC-DC 系列

注：

FUSE 为保险管

RV 为压敏电阻


L1, L2 为差模电感，电感量为 1mH 左右，体积若允许可以尽量加大。（L1、L2 可用铁粉芯磁环）

L3 为共模电感，电感量为 3 ~ 5mH，

L4 为二级共模电感，电感量可取 15mH 左右（L3、L4 可用铁氧体磁环）。

C1、C4 为 X 电容，可取 0.22uF 左右，为安规电容；

C2、C3、C5、C6 为 Y 电容，可取 100nF 左右，为高压瓷片电容。

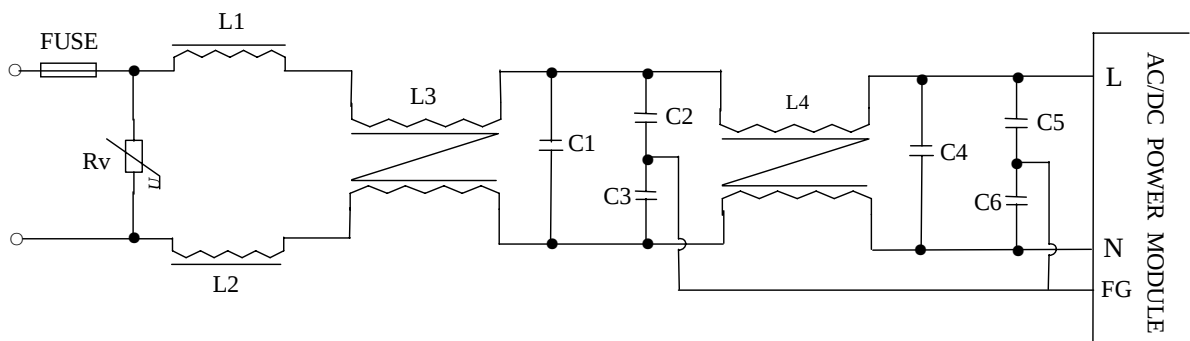

（仅供参考）